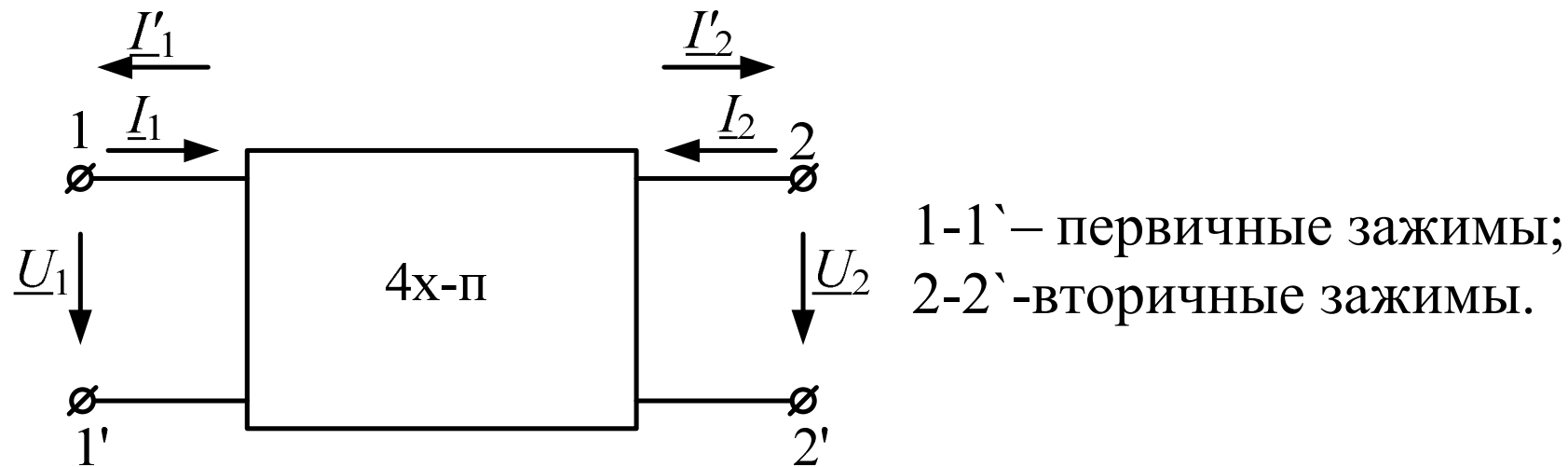


ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКИ

Четырехполусником называется электрическая цепь, которая имеет 2 входных и 2 выходных зажима



Классификация четырехполюсников

Четырехполюсники бывают:

1. Пассивные (без источников энергии).
2. Активные (содержат источники энергии).
3. Линейные (содержат только линейные элементы).
4. Нелинейные (есть нелинейные элементы).
5. Симметричные (при перемене местами входных и выходных зажимов токи и напряжения во внешней цепи не меняются).
6. Несимметричные (не обладают свойствами симметричных).
7. Обратимые – в которых взаимная проводимость входного и выходного контура не зависит от того, какая из двух пар зажимов является первичной, а какая вторичной.

Все линейные пассивные четырехполюсники обратимы !!!


Необратимые – несимметричные активные четырехполюсники.

Задачи теории четырехполюсников

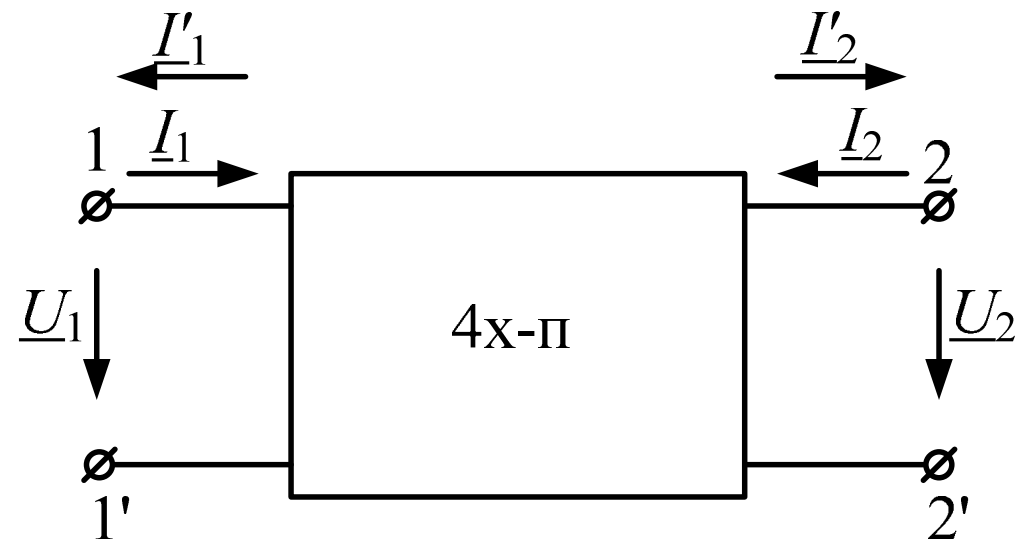1. Нахождение токов и напряжений на входе и выходе 4х-полюсника по его обобщённым параметрам, без расчета режима внутри 4х-полюсника.
2. Вычисление параметров сложных 4х-полюсников, образованных, включением более простых.

Теория линейных пассивных четырехполюсников

Основные уравнения и параметры четырехполюсников




Таблица

Дано	$\underline{U}_1, \underline{U}_2$	$\underline{I}_1, \underline{I}_2$	$\underline{U}_2, \underline{I}_2'$	$\underline{I}_1, \underline{U}_2$	$\underline{U}_1, \underline{I}_2'$	$\underline{U}_1, \underline{I}_1'$
Определить	$\underline{I}_1, \underline{I}_2$	$\underline{U}_1, \underline{U}_2$	$\underline{U}_1, \underline{I}_1$	$\underline{U}_1, \underline{I}_2$	$\underline{I}_1, \underline{U}_2$	$\underline{U}_2, \underline{I}_2$
Параметры	Y	Z	A	H	G	B

В линейных цепях заданные и определяемые токи и напряжения

связаны системами 2-х линейных уравнений. Коэффициенты этих уравнений называют параметрами четырехполюсника.

Система Y параметров

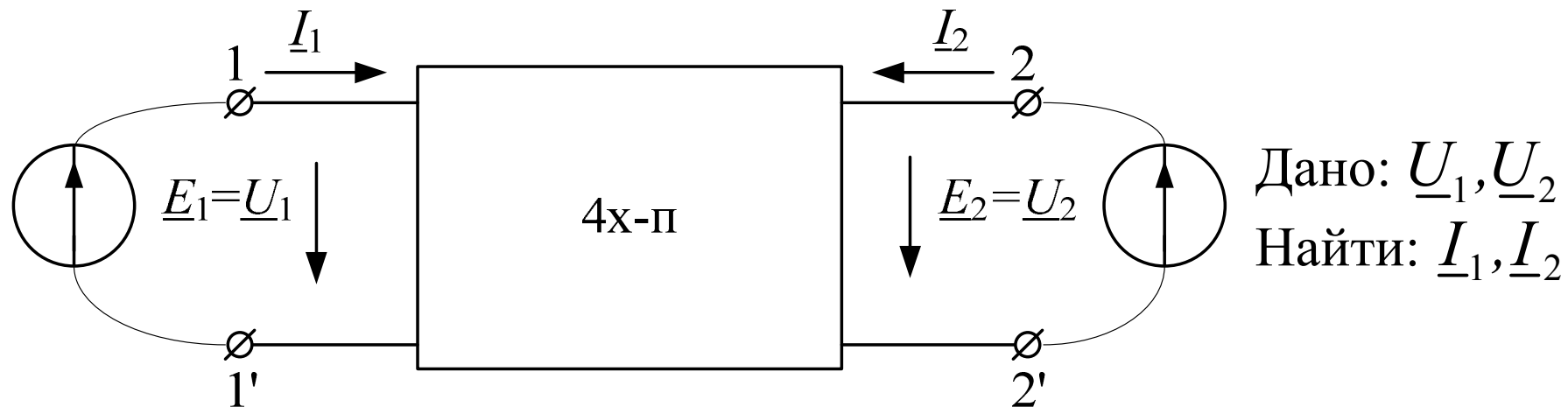

Считаем, что к четырехполюснику подключены два источника напряжения: $\underline{E}_1 = \underline{U}_1, \underline{E}_2 = \underline{U}_2$.

По методу наложения:

$$\begin{aligned}\underline{I}_1 &= \underline{I}_1' + \underline{I}_1'' = \underline{Y}_{11}\underline{U}_1 + \underline{Y}_{12}\underline{U}_2 \\ \underline{I}_2 &= \underline{I}_2' + \underline{I}_2'' = \underline{Y}_{21}\underline{U}_1 + \underline{Y}_{22}\underline{U}_2.\end{aligned}$$

Составляющие тока обусловлены действием каждого напряжения по отдельности. Коэффициенты при напряжениях являются проводимостями и называются Y-параметры.

Физический смысл и непосредственное определение
Y-параметров

$$\underline{Y}_{11} = \frac{\underline{I}_1}{\underline{U}_1} (\underline{U}_2 = 0) - \text{входная проводимость при КЗ на выходе;}$$

$\underline{Y}_{22} = \frac{\underline{I}_2}{\underline{U}_2} (\underline{U}_1 = 0)$ - входная проводимость со стороны выходных

зажимов при КЗ на входе (выходная проводимость);

$\underline{Y}_{21} = \frac{\underline{I}_2}{\underline{U}_1} (\underline{U}_2 = 0)$ - прямая передаточная проводимость при КЗ на

выходе;

$\underline{Y}_{12} = \frac{\underline{I}_1}{\underline{U}_2} (\underline{U}_1 = 0)$ - обратная передаточная проводимость при КЗ на

входе.

Свойства \underline{Y} - параметров

1. $\underline{Y}_{12} = \underline{Y}_{21}$ - в обратимом четырехполюснике всегда выполняется. Линейный пассивный четырехполюсник имеет 3 независимых \underline{Y} -


параметра.

2. В симметричном обратимом четырехполюснике $Y_{12}=Y_{21}$; $Y_{11}=Y_{22}$. Имеем 2 независимых Y -параметра.

Матричная форма уравнений

$$\begin{pmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{I}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{Y}_{11} & \underline{Y}_{12} \\ \underline{Y}_{21} & \underline{Y}_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{U}_2 \end{pmatrix}, \quad |\underline{Y}| = \underline{Y}_{11}\underline{Y}_{22} - \underline{Y}_{12}\underline{Y}_{21}.$$

Система Z –параметров

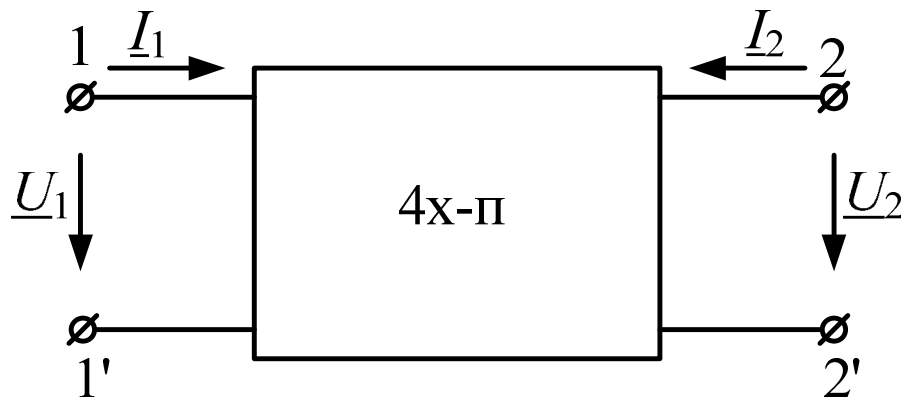

Дано: $\underline{I}_1, \underline{I}_2$.

Найти: $\underline{U}_1, \underline{U}_2$.

$$\underline{U}_1 = \underline{Z}_{11}\underline{I}_1 + \underline{Z}_{12}\underline{I}_2$$

$$\underline{U}_2 = \underline{Z}_{21}\underline{I}_1 + \underline{Z}_{22}\underline{I}_2$$

Физический смысл и непосредственное определение Z-параметров

$\underline{Z}_{11} = \frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_1} (\underline{I}_2 = 0)$ - входное сопротивление четырехполюсника при

холостом ходе вторичных зажимов (XX2);

$\underline{Z}_{22} = \frac{\underline{U}_2}{\underline{I}_2} (\underline{I}_1 = 0)$ - входное сопротивление со стороны выходных за-

жимов при XX1 первичных зажимов (выходное сопротивление);

$\underline{Z}_{21} = \frac{\underline{U}_2}{\underline{I}_1} (\underline{I}_2 = 0)$ - прямое передаточное сопротивление при XX2;

$\underline{Z}_{12} = \frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_2} (\underline{I}_1 = 0)$ - обратное передаточное сопротивление при XX1.

В обратимом четырехполюснике: $\underline{Z}_{12}=\underline{Z}_{21}$ – 3 независимых Z - параметра.

В симметричных обратимых четырехполюсниках: $\underline{Z}_{12}=\underline{Z}_{21}$; $\underline{Z}_{11}=\underline{Z}_{22}$ – 2 независимых Z – параметра.

Связь Y и Z параметров

Уравнения в Y параметрах:

$$\begin{aligned}\underline{I}_1 &= \underline{Y}_{11}\underline{U}_1 + \underline{Y}_{12}\underline{U}_2 \\ \underline{I}_2 &= \underline{Y}_{21}\underline{U}_1 + \underline{Y}_{22}\underline{U}_2\end{aligned}$$

Решим эти уравнения относительно \underline{U}_1 и \underline{U}_2 .

$$\begin{pmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{U}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{Y}_{11} & \underline{Y}_{12} \\ \underline{Y}_{21} & \underline{Y}_{22} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{I}_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{|Y|} \begin{pmatrix} \underline{Y}_{22} & -\underline{Y}_{21} \\ -\underline{Y}_{12} & \underline{Y}_{11} \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{I}_2 \end{pmatrix} = \dots$$


$$= \frac{1}{|Y|} \begin{pmatrix} \underline{Y}_{22} & -\underline{Y}_{12} \\ -\underline{Y}_{21} & \underline{Y}_{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{I}_2 \end{pmatrix}.$$

Получили решение, подобное системе Z-параметров, и находим связь Z и Y:

$$\begin{aligned} \underline{U}_1 &= \frac{\underline{Y}_{22}}{|Y|} \underline{I}_1 - \frac{\underline{Y}_{12}}{|Y|} \underline{I}_2 \\ \underline{U}_2 &= -\frac{\underline{Y}_{21}}{|Y|} \underline{I}_1 + \frac{\underline{Y}_{11}}{|Y|} \underline{I}_2 \end{aligned}, \begin{pmatrix} \underline{Z}_{11} & \underline{Z}_{12} \\ \underline{Z}_{21} & \underline{Z}_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{Y}_{22}/|Y| & -\underline{Y}_{12}/|Y| \\ -\underline{Y}_{21}/|Y| & \underline{Y}_{11}/|Y| \end{pmatrix}$$

Система А – параметров

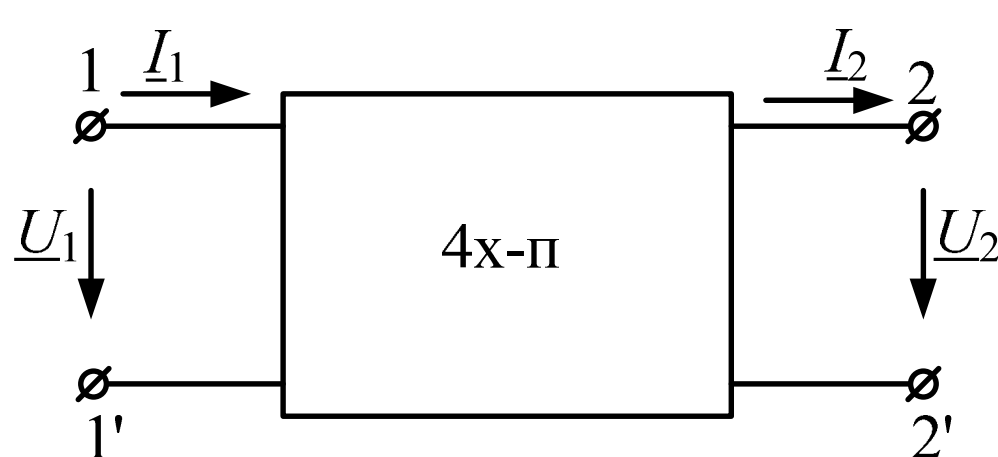Применяется при анализе передачи энергии от входных зажимов к выходным зажимам. Направление тока \underline{I}_2 изменилось.



Дано: $\underline{U}_2, \underline{I}_2$.

Найти: $\underline{U}_1, \underline{I}_1$.

$$\underline{U}_1 = \underline{A}_{11}\underline{U}_2 + \underline{A}_{12}\underline{I}_2$$

$$\underline{I}_1 = \underline{A}_{21}\underline{U}_2 + \underline{A}_{22}\underline{I}_2$$

Связь А и Y – параметров

$$\underline{A}_{11} = -\frac{\underline{Y}_{22}}{\underline{Y}_{21}}, \underline{A}_{12} = -\frac{1}{\underline{Y}_{21}}, \underline{A}_{21} = -\frac{|\underline{Y}|}{\underline{Y}_{21}}, \underline{A}_{22} = -\frac{\underline{Y}_{11}}{\underline{Y}_{21}}.$$

$$\begin{aligned}
 |A| &= \underline{A}_{11}\underline{A}_{22} - \underline{A}_{21}\underline{A}_{12} = \frac{\underline{Y}_{22}}{\underline{Y}_{21}} \frac{\underline{Y}_{11}}{\underline{Y}_{21}} - \frac{1}{\underline{Y}_{21}} \frac{|Y|}{\underline{Y}_{21}} = \\
 &= \frac{\underline{Y}_{11}\underline{Y}_{22} - \underline{Y}_{11}\underline{Y}_{22} + \underline{Y}_{12}\underline{Y}_{21}}{\underline{Y}_{21}^2} = \frac{\underline{Y}_{12}}{\underline{Y}_{21}}.
 \end{aligned}$$

В любом обратном четырехполюснике $\frac{\underline{Y}_{12}}{\underline{Y}_{21}} = 1 \Rightarrow |\underline{A}| = 1$.

Определитель системы А-параметров равен 1.

Следовательно, имеем 3 независимых параметра.

Имеем 3 независимых А параметра.

В симметричном четырехполюснике $\underline{A}_{11} = \underline{A}_{22} \Rightarrow$ следовательно, имеем 2 независимых А – параметра.

Физический смысл и непосредственное определение А-параметров

$\underline{A}_{11} = \frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_2} (I_2 = 0)$ - коэффициент трансформации по напряжению
(при КХ2);


$\underline{A}_{22} = \frac{\underline{I}_1}{\underline{I}_2} (U_2 = 0)$ - коэффициент трансформации тока (при КЗ2);

$\underline{A}_{12} = \frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_2} (U_2=0)$ величина, обратная передаточной проводимости при
(КЗ2);

$\underline{A}_{21} = \frac{\underline{I}_1}{\underline{U}_2} (I_2 = 0)$ - величина, обратная передаточному сопротивле-

нию (при XX2).

Система В-параметров

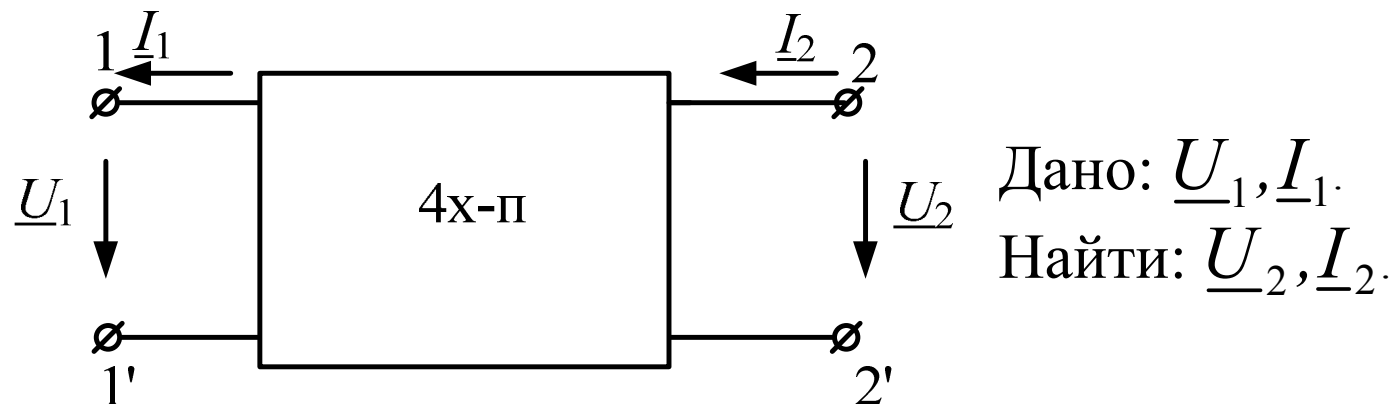

Уравнение в системе В-параметров:


$$\underline{U}_2 = \underline{A}_{22}\underline{U}_1 + \underline{A}_{12}\underline{I}_1$$

$$\underline{I}_2 = \underline{A}_{21}\underline{U}_1 + \underline{A}_{11}\underline{I}_1$$

При перемене направления передачи энергии коэффициенты \underline{A}_{11} и \underline{A}_{22}

в обратимых четырехполюсниках меняются местами.

Система Н-параметров

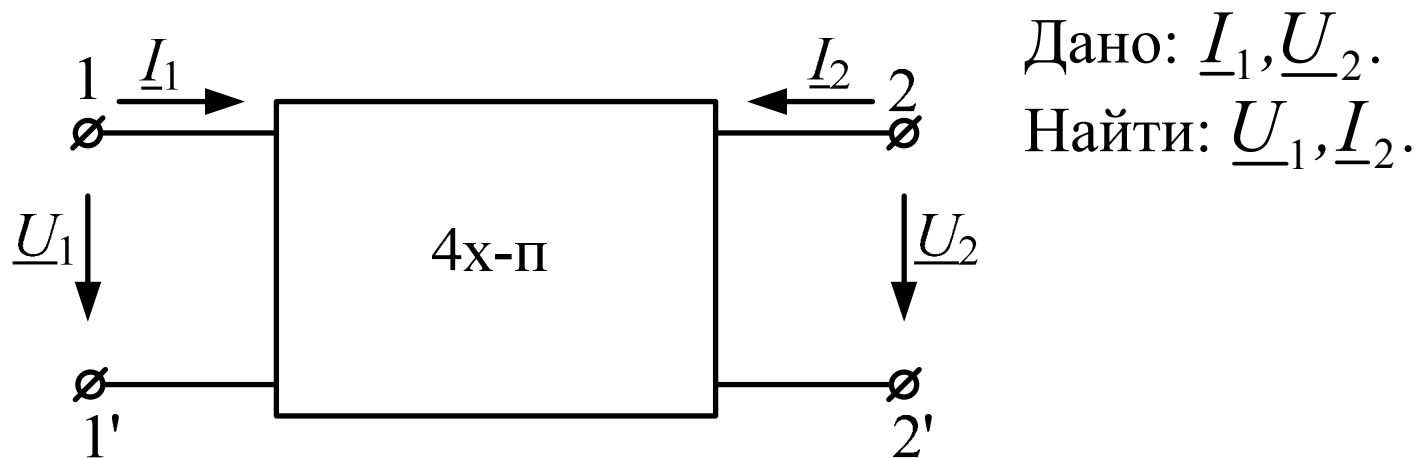

Уравнения в Н-параметрах:

$$\underline{U}_1 = \underline{H}_{11} \underline{I}_1 + \underline{H}_{12} \underline{U}_2$$

$$\underline{I}_2 = \underline{H}_{21} \underline{I}_1 + \underline{H}_{22} \underline{U}_2$$

Физический смысл и непосредственное определение H-параметров

$$\underline{H}_{11} = \left(\frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_1} \right)_{\underline{U}_2=0} = \frac{1}{\underline{Y}_{11}} \text{ - входное сопротивление при КЗ выхода;}$$


$$\underline{H}_{12} = \left(\frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_2} \right)_{\underline{I}_1=0} = \frac{1}{\underline{A}_{22}} \text{ - коэффициент обратной связи по напря-$$

жению при ХХ входа;

$$\underline{H}_{21} = \left(\frac{\underline{I}_2}{\underline{I}_1} \right)_{\underline{U}_2=0} \text{ - коэффициент передачи тока при КЗ выхода;}$$

$$\underline{H}_{22} = \left(\frac{\underline{I}_2}{\underline{U}_2} \right)_{\underline{I}_1=0} = \frac{1}{\underline{Z}_{22}} - \text{выходная проводимость при ХХ входа.}$$

Входное сопротивление четырехполюсника

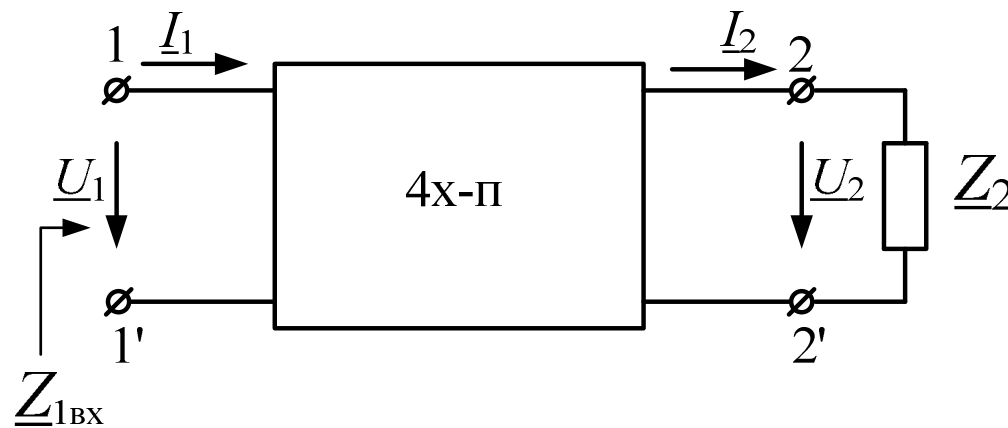


$$\underline{Z}_{1ex} = \frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_1} = \frac{\underline{U}_2 \underline{A}_{11} + \underline{I}_2 \underline{A}_{12}}{\underline{U}_2 \underline{A}_{21} + \underline{I}_2 \underline{A}_{22}} = \frac{\frac{\underline{U}_2}{\underline{I}_2} \underline{A}_{11} + \underline{A}_{12}}{\frac{\underline{U}_2}{\underline{I}_2} \underline{A}_{21} + \underline{A}_{22}} = \frac{\underline{Z}_2 \underline{A}_{11} + \underline{A}_{12}}{\underline{Z}_2 \underline{A}_{21} + \underline{A}_{22}}.$$

Частные случаи

Если $\underline{Z}_2 = 0$, $\underline{Z}_{1ex} = \underline{Z}_{1k} = \frac{\underline{A}_{12}}{\underline{A}_{22}}$. Если $\underline{Z}_2 = \infty$, $\underline{Z}_{1ex} = \underline{Z}_{1x} = \frac{\underline{A}_{11}}{\underline{A}_{21}}$.

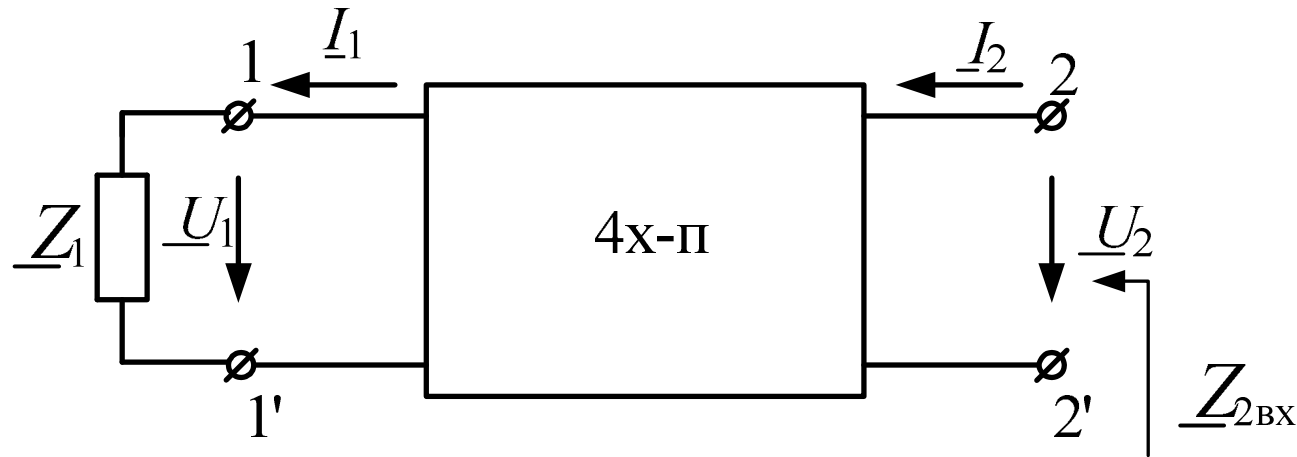Входное сопротивление со стороны выходных зажимов



Записываем уравнения в В-параметрах:

$$\underline{U}_2 = \underline{U}_1 \underline{A}_{22} + \underline{I}_1 \underline{A}_{12}$$

$$\underline{I}_2 = \underline{U}_1 \underline{A}_{21} + \underline{I}_1 \underline{A}_{11}$$

Находим: $\underline{Z}_{2вх} = \frac{\underline{U}_2}{\underline{I}_2} = \frac{\underline{U}_1 \underline{A}_{22} + \underline{I}_1 \underline{A}_{12}}{\underline{U}_1 \underline{A}_{21} + \underline{I}_1 \underline{A}_{11}} = \frac{\underline{Z}_1 \underline{A}_{22} + \underline{A}_{12}}{\underline{Z}_1 \underline{A}_{21} + \underline{A}_{11}}.$

Частные случаи:

Если $\underline{Z}_1 = 0$, $\underline{Z}_{2ex} = \underline{Z}_{2k} = \frac{\underline{A}_{12}}{\underline{A}_{11}}$. Если $\underline{Z}_1 = \infty$, $\underline{Z}_{2ex} = \underline{Z}_{2x} = \frac{\underline{A}_{22}}{\underline{A}_{21}}$.

Свойство четырехполюсника

Четырехполюсник преобразует сопротивление нагрузки. Входное сопротивление четырехполюсника определяется его параметрами и сопротивлением нагрузки.

Параметры холостого хода и короткого замыкания

Сопротивления $\underline{Z}_{1k}, \underline{Z}_{2k}, \underline{Z}_{1x}, \underline{Z}_{2x}$ называют параметрами ХХ и КЗ.

Свойства параметров ХХ и КЗ

$$\frac{\underline{Z}_{1k}}{\underline{Z}_{1x}} = \frac{\underline{A}_{12}}{\underline{A}_{22}} \frac{\underline{A}_{21}}{\underline{A}_{11}}, \quad \frac{\underline{Z}_{2k}}{\underline{Z}_{2x}} = \frac{\underline{A}_{12}}{\underline{A}_{11}} \frac{\underline{A}_{21}}{\underline{A}_{22}}.$$

Получаем: $\frac{\underline{Z}_{1k}}{\underline{Z}_{1x}} = \frac{\underline{Z}_{2k}}{\underline{Z}_{2x}}$. Можно использовать для проверки измерений и расчетов.

В симметричных четырехполюсниках: $\underline{A}_{11} = \underline{A}_{22}$. При этом получим: $\underline{Z}_{1k} = \underline{Z}_{2k} = \underline{Z}_k$, $\underline{Z}_{1x} = \underline{Z}_{2x} = \underline{Z}_x$.

Вычисление А-параметров через параметры ХХ и КЗ

В обратимом четырехполюснике: $|A| = \underline{A}_{11}\underline{A}_{22} - \underline{A}_{12}\underline{A}_{21} = 1$.

Подставляем: $\underline{A}_{21} = \underline{A}_{11} / \underline{Z}_{1x}$, $\underline{A}_{22} = \underline{Z}_{2x} \underline{A}_{21} = \left(\frac{\underline{Z}_{2x}}{\underline{Z}_{1x}} \right) \underline{A}_{11}$, $\underline{A}_{12} = \underline{A}_{11} \underline{Z}_{2k}$.

Получим уравнение:

$$|A| = \underline{A}_{11} \underline{A}_{22} - \underline{A}_{12} \underline{A}_{21} = \underline{A}_{11} \frac{\underline{Z}_{2x}}{\underline{Z}_{1x}} - \underline{A}_{11} \underline{Z}_{2k} \frac{\underline{A}_{11}}{\underline{Z}_{1x}} = 1.$$

Находим \underline{A}_{11} : $\underline{A}_{11}^2 \left(\frac{\underline{Z}_{2x} - \underline{Z}_{2k}}{\underline{Z}_{1x}} \right) = 1$, $\underline{A}_{11} \sqrt{\frac{\underline{Z}_{2x} - \underline{Z}_{2k}}{\underline{Z}_{1x}}} = 1$,

$$\underline{A}_{11} = \sqrt{\frac{\underline{Z}_{1x}}{\underline{Z}_{2x} - \underline{Z}_{2k}}}.$$


Вычислив \underline{A}_{11} , остальные A-параметры находим по формулам:

$$\underline{A}_{12} = \underline{A}_{11} \underline{Z}_{2k}, \underline{A}_{21} = \underline{A}_{11} / \underline{Z}_{1x}, \underline{A}_{22} = \left(\frac{\underline{Z}_{2x}}{\underline{Z}_{1x}} \right) \underline{A}_{11}.$$

Требуется дополнительная проверка аргумента \underline{A}_{11} , так как корень квадратный извлекается неоднозначно.


Схемы замещения четырехполюсника

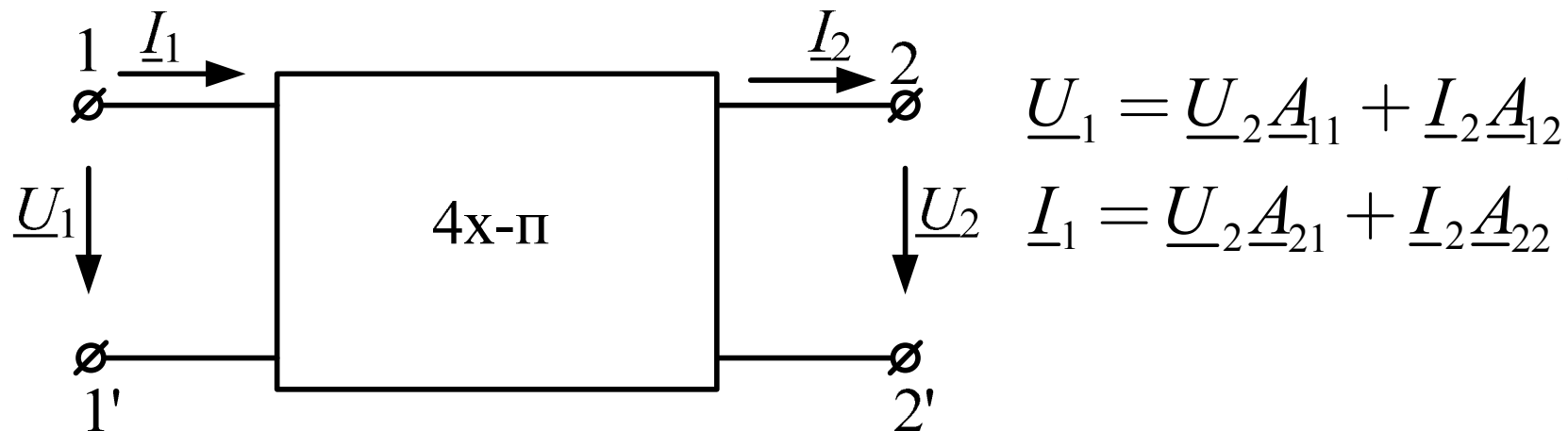Считаем, что были измерены на заданной частоте и известны А-параметры четырехполюсника и его уравнения:



Требуется найти схему замещения из пассивных сопротивлений, которая имеет ту же матрицу А-параметров.

Т образная схема замещения

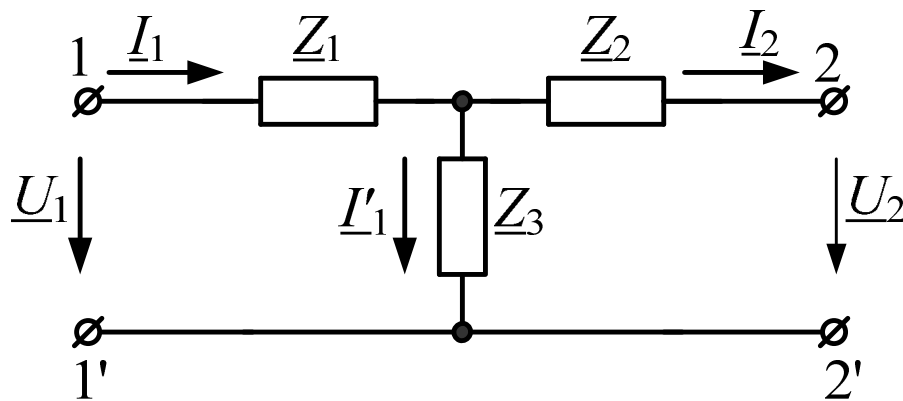

Требуется найти \underline{Z}_1 , \underline{Z}_2 , \underline{Z}_3 .

Составляем уравнения:

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_2 + \underline{I}' = \underline{I}_2 + \frac{\underline{U}_2 + \underline{I}_2 \underline{Z}_2}{\underline{Z}_3} = \frac{\overset{A_{21}}{1}}{\underline{Z}_3} \underline{U}_2 + \left(1 + \frac{\overset{A_{22}}{\underline{Z}_2}}{\underline{Z}_3} \right) \underline{I}_2$$


$$\underline{U}_1 = \underline{U}_2 + \underline{I}_2 \underline{Z}_2 + \underline{I}_1 \underline{Z}_1 = \underline{U}_2 \left(1 + \frac{\overset{\underline{A}_{11}}{\underline{Z}_1}}{\underline{Z}_3} \right) + \underline{I}_2 \left(\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \frac{\overset{\underline{A}_{12}}{\underline{Z}_2 \underline{Z}_1}}{\underline{Z}_3} \right).$$

Выражаем сопротивления через А-параметры:

$$\underline{Z}_1 = \frac{\underline{A}_{11} - 1}{\underline{A}_{21}}, \underline{Z}_2 = \frac{\underline{A}_{22} - 1}{\underline{A}_{21}}, \underline{Z}_3 = \frac{1}{\underline{A}_{21}}.$$

Схема замещения справедлива на той частоте, для которой определены А-параметры.

П-образная схема замещения

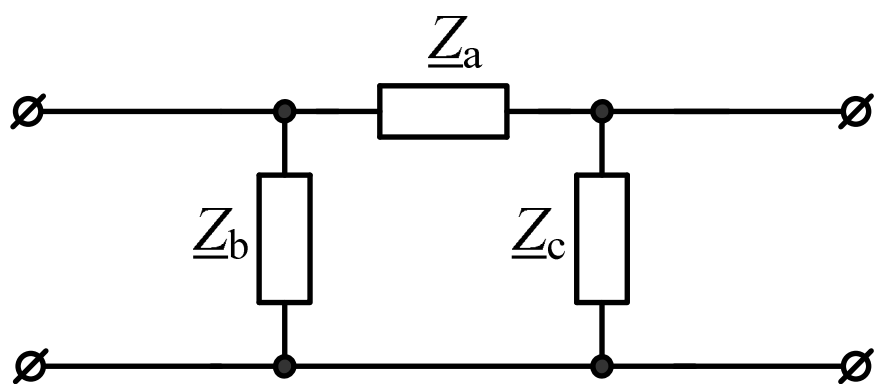


$$\underline{Z}_a = \underline{A}_{12},$$

$$\underline{Z}_b = \frac{\underline{A}_{12}}{\underline{A}_{22} - 1},$$

$$\underline{Z}_c = \frac{\underline{A}_{12}}{\underline{A}_{11} - 1}.$$

Соединения четырехполюсников

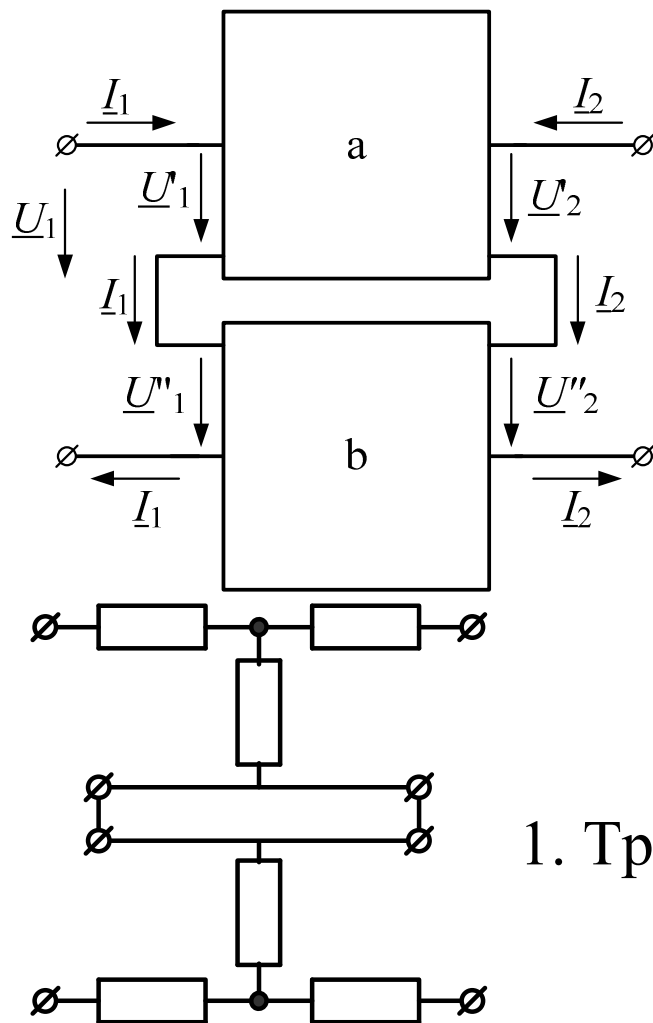


Последовательное соединение

Входные и выходные зажимы включены последовательно.

Соединения четырехполюсников называют **регулярным**, если сохраняется равенство токов подтекающих к верхнему зажиму и вытекающих из нижнего зажима каждого четырехполюсника.

Регулярные соединения имеют:

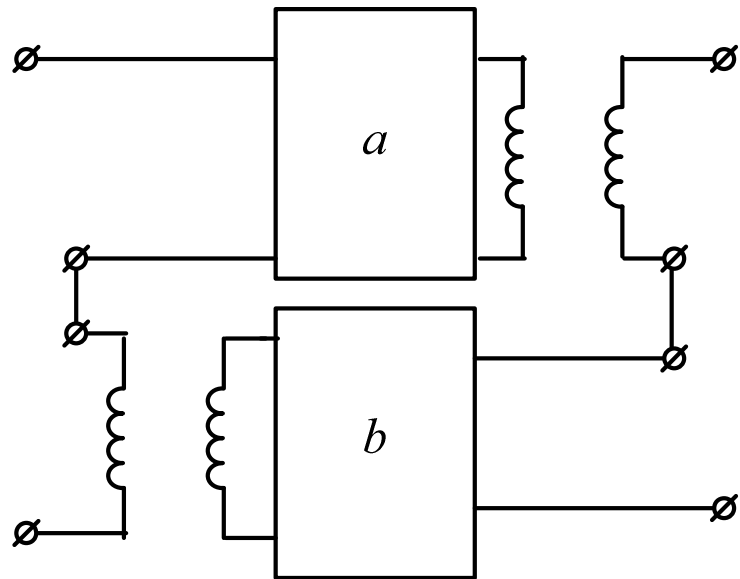1. Трехполюсники, соединенные общими зажимами.



2. Четырехполюсники с трансформаторами.

Вывод формулы соединения

$$\text{Для «a» : } \begin{pmatrix} \underline{U}'_1 \\ \underline{U}'_2 \end{pmatrix} = (\underline{Z}_a) \begin{pmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{I}_2 \end{pmatrix}. \quad \text{Для «b» : } \begin{pmatrix} \underline{U}''_1 \\ \underline{U}''_2 \end{pmatrix} = \underline{Z}_b \begin{pmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{I}_2 \end{pmatrix}.$$

В последовательном соединении складываются напряжения на

входе и выходе:


$$\underline{U}_1 = \underline{U}'_1 + \underline{U}''_1$$

$$\underline{U}_2 = \underline{U}'_2 + \underline{U}''_2$$

$$\begin{pmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{U}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{U}'_1 \\ \underline{U}'_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \underline{U}''_1 \\ \underline{U}''_2 \end{pmatrix} = (\underline{Z}_a + \underline{Z}_b) \begin{pmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{I}_2 \end{pmatrix} = \underline{Z} \begin{pmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{I}_2 \end{pmatrix}$$

При последовательном соединении суммируются матрицы \underline{Z} - параметров: $\underline{Z} = \underline{Z}_a + \underline{Z}_b$.

Параллельное соединение

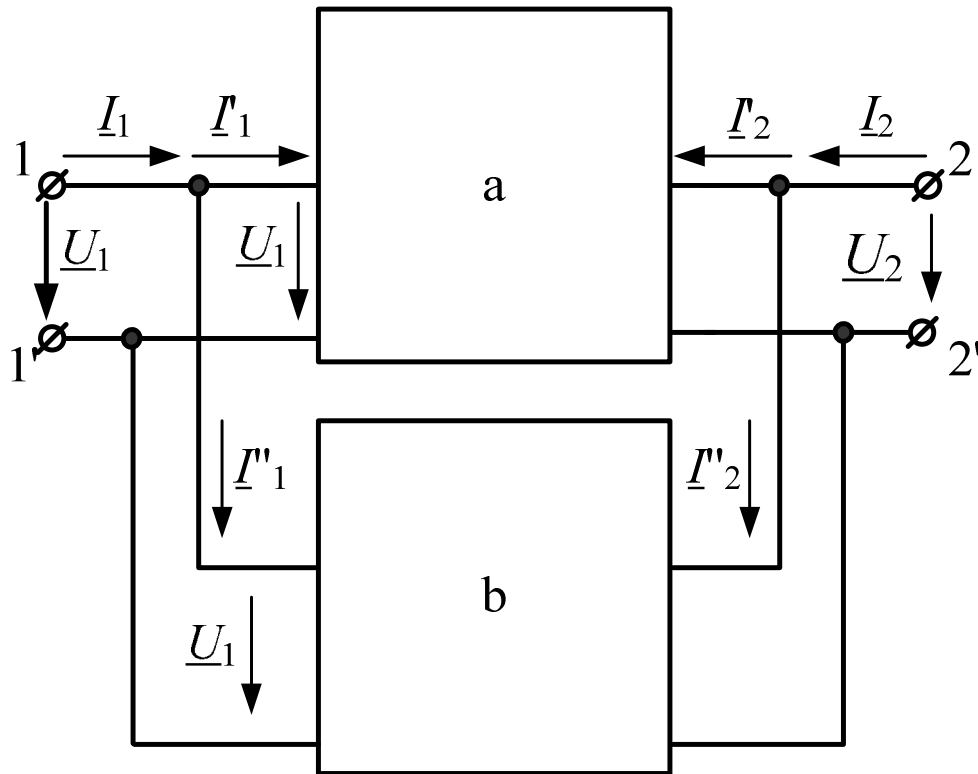


Для «а»:
$$\begin{pmatrix} \underline{I}'_1 \\ \underline{I}'_2 \end{pmatrix} = \underline{Y}_a \begin{pmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{U}_2 \end{pmatrix},$$

Для «b»:
$$\begin{pmatrix} \underline{I}''_1 \\ \underline{I}''_2 \end{pmatrix} = \underline{Y}_b \begin{pmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{U}_2 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{I}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{I}'_1 \\ \underline{I}'_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \underline{I}''_1 \\ \underline{I}''_2 \end{pmatrix} = (\underline{Y}_a + \underline{Y}_b) \begin{pmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{U}_2 \end{pmatrix}$$

При параллельном регулярном соединении суммируются матрицы Y-параметров.

Каскадное соединение

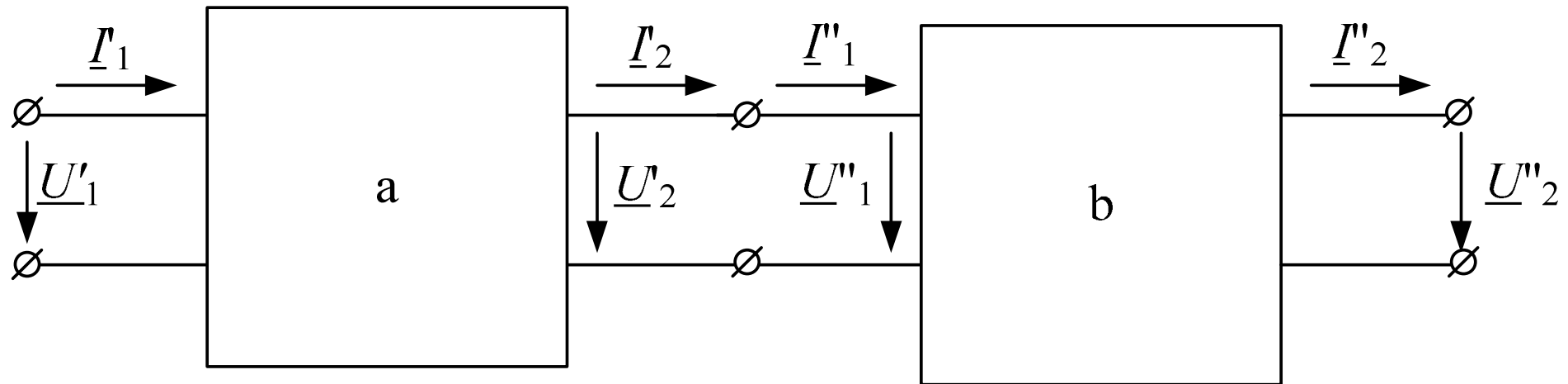

Условие регулярности выполняется всегда.

$$\text{Для «a» : } \begin{pmatrix} \underline{U}'_1 \\ \underline{I}'_1 \end{pmatrix} = \underline{A}_a \begin{pmatrix} \underline{U}'_2 \\ \underline{I}'_2 \end{pmatrix}. \text{ Для «b» : } \begin{pmatrix} \underline{U}''_1 \\ \underline{I}''_1 \end{pmatrix} = \underline{A}_b \begin{pmatrix} \underline{U}''_2 \\ \underline{I}''_2 \end{pmatrix}.$$

Так как: $\begin{pmatrix} \underline{U}'_2 \\ \underline{I}'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{U}''_1 \\ \underline{I}''_1 \end{pmatrix}$, получим: $\begin{pmatrix} \underline{U}'_1 \\ \underline{I}'_1 \end{pmatrix} = \underline{A}_a \underline{A}_b \begin{pmatrix} \underline{U}''_2 \\ \underline{I}''_2 \end{pmatrix}$.


При каскадном соединении перемножаются матрицы А-параметров.

Расчет А-параметров простых четырехполюсников

Уравнения в А – параметрах:


$$\begin{aligned} \underline{U}_1 &= \underline{A}_{11}\underline{U}_2 + \underline{A}_{12}\underline{I}_2 \\ \underline{I}_1 &= \underline{A}_{21}\underline{U}_2 + \underline{A}_{22}\underline{I}_2 \end{aligned}$$

Прямое соединение

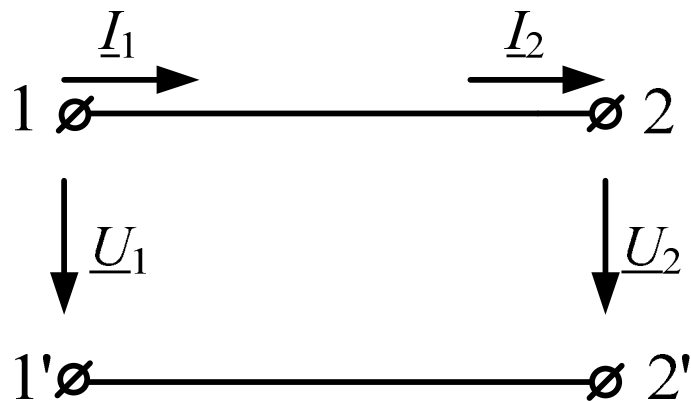


$$\begin{aligned} \underline{U}_1 &= \underline{U}_2 \\ \underline{I}_1 &= \underline{I}_2 \end{aligned}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$


Продольное сопротивление

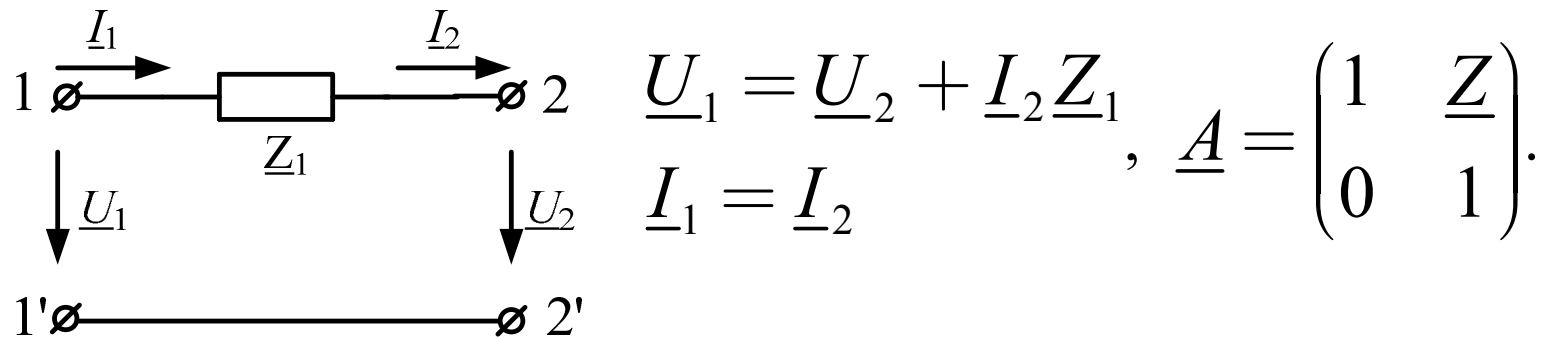


Параллельное сопротивление

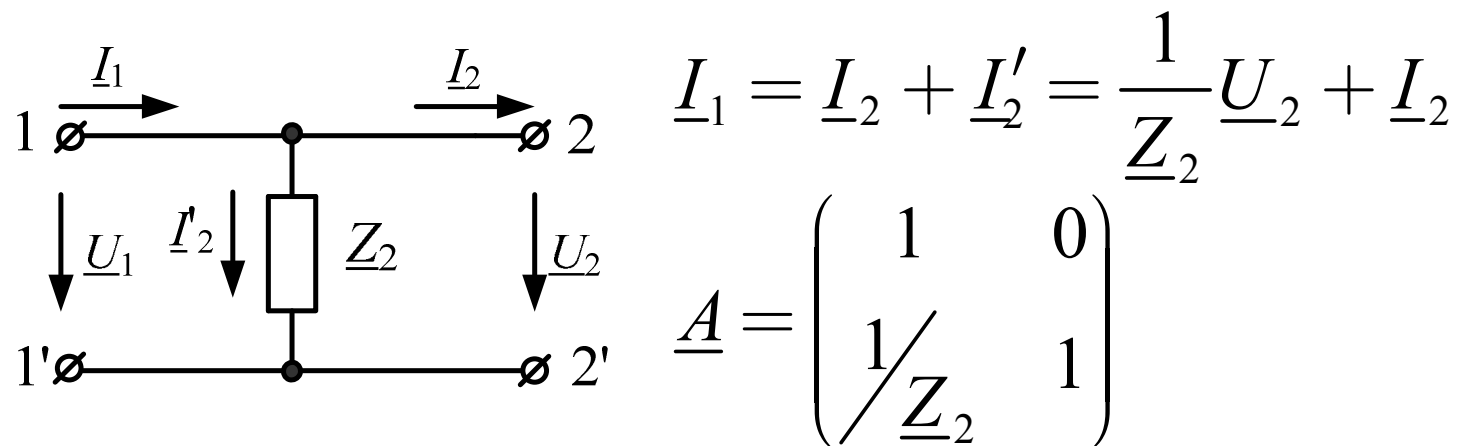

Г-образный 4х-полюсник

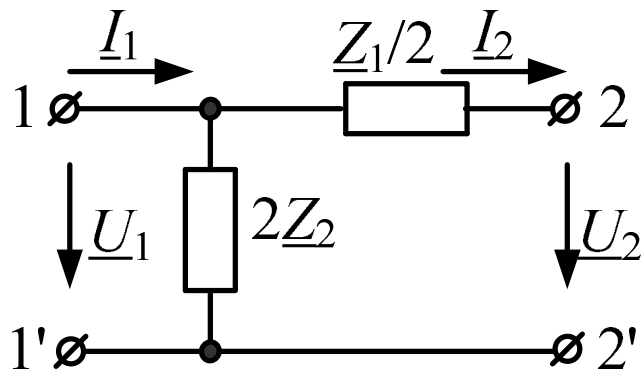

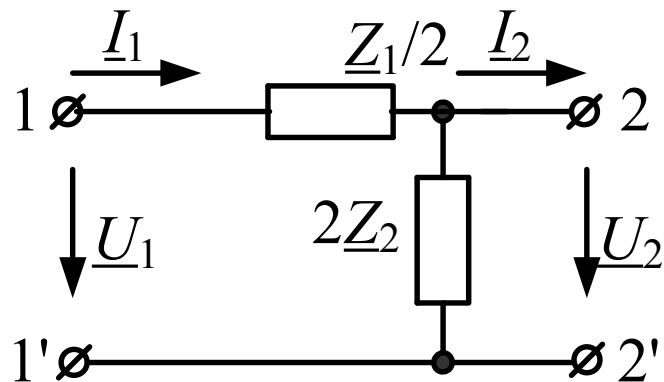
$$\underline{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1/2 Z_2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & Z_1/2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & Z_1/2 \\ 1/2 Z_2 & \left(1 + \frac{Z_1}{4Z_2}\right) \end{pmatrix}$$



\underline{A}_{11} и \underline{A}_{22} поменялись местами.


$$\begin{pmatrix} \left(1 + \frac{Z_1}{4Z_2}\right) & Z_1/2 \\ 1/2 Z_2 & 1 \end{pmatrix}$$

Симметричный Т образный

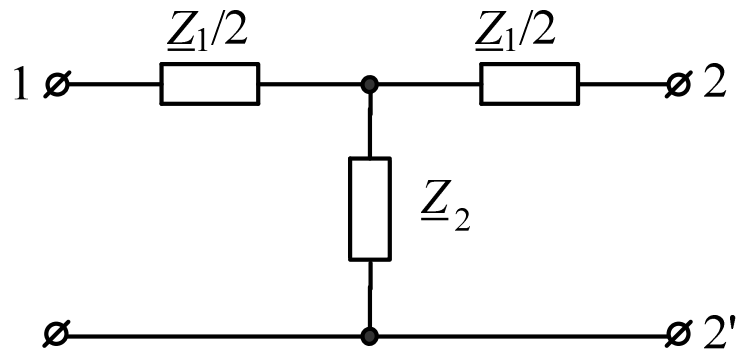

$$(\underline{A}_{\Gamma 2})(\underline{A}_{\Gamma 1}) = \begin{pmatrix} 1 + \underline{Z}_1 / 2\underline{Z}_2 & \underline{Z}_1 \left(1 + \frac{\underline{Z}_1}{4\underline{Z}_2} \right) \\ 1 / \underline{Z}_2 & 1 + \underline{Z}_1 / 2\underline{Z}_2 \end{pmatrix}$$



Симметричный П-образный

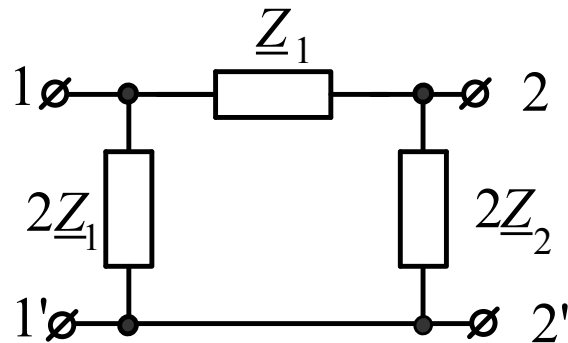

$$(\underline{A}_{\Gamma 1})(\underline{A}_{\Gamma 2}) = \begin{pmatrix} 1 + \underline{Z}_1 / 2\underline{Z}_2 & \underline{Z}_1 \\ 1 / \underline{Z}_2 \left(1 + \frac{\underline{Z}_1}{4\underline{Z}_2} \right) & 1 + \underline{Z}_1 / 2\underline{Z}_2 \end{pmatrix}$$

Характеристические сопротивления

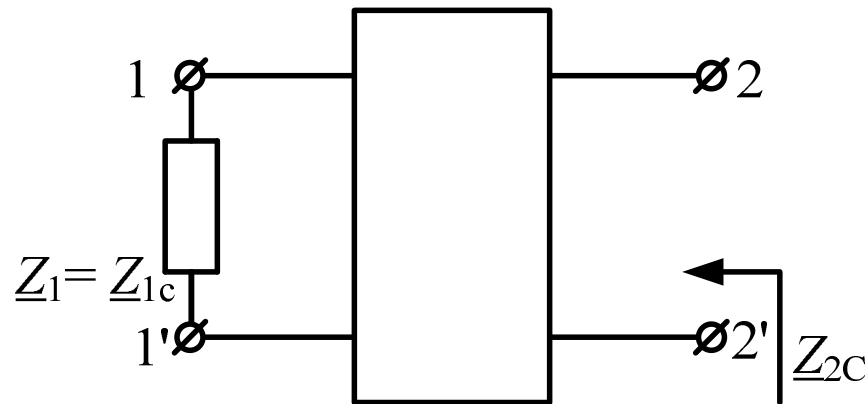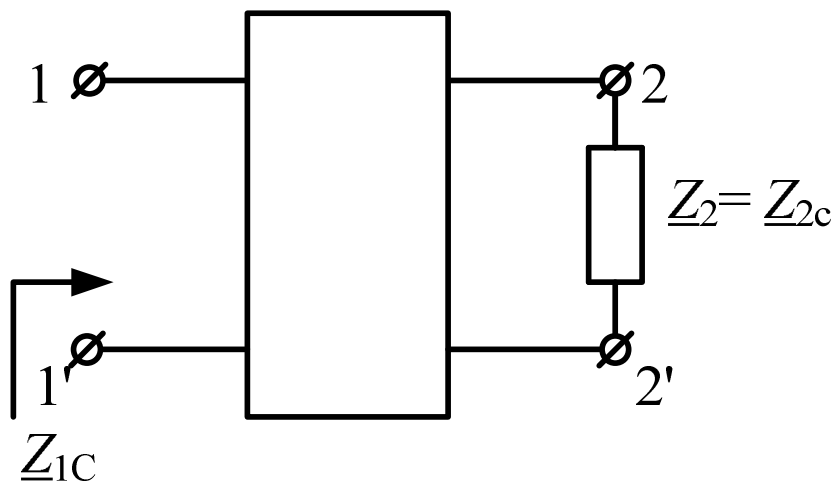Характеристическими сопротивлениями пассивного четырехполюсника \underline{Z}_{1c} и \underline{Z}_{2c} называются два сопротивления, удовлетворяющие условию полного взаимного согласования, а именно:



$$\text{При } \underline{Z}_2 = \underline{Z}_{2c}, \underline{Z}_{ex1} = \frac{\underline{A}_{11}\underline{Z}_{2c} + \underline{A}_{12}}{\underline{A}_{21}\underline{Z}_{2c} + \underline{A}_{22}} = \underline{Z}_{1c}$$

$$\text{При } \underline{Z}_1 = \underline{Z}_{1c}, \underline{Z}_{ex2} = \frac{\underline{A}_{22}\underline{Z}_{1c} + \underline{A}_{12}}{\underline{A}_{21}\underline{Z}_{1c} + \underline{A}_{11}} = \underline{Z}_{2c}$$

Определение. Четырехполюсник, нагруженный на характеристическое сопротивление, называется согласованным с нагрузкой.


Решая два уравнения, получим выражения для \underline{Z}_{1c} и \underline{Z}_{2c} .

$$\underline{Z}_{1c} = \sqrt{\frac{\underline{A}_{11}\underline{A}_{12}}{\underline{A}_{21}\underline{A}_{22}}}, \quad \underline{Z}_{2c} = \sqrt{\frac{\underline{A}_{22}\underline{A}_{12}}{\underline{A}_{21}\underline{A}_{11}}}.$$

$$\sqrt{\underline{Z}_{1c}\underline{Z}_{2c}} = \sqrt{\frac{\underline{A}_{12}}{\underline{A}_{21}}}, \quad \sqrt{\frac{\underline{Z}_{1c}}{\underline{Z}_{2c}}} = \sqrt{\frac{\underline{A}_{11}}{\underline{A}_{22}}},$$

$$\underline{Z}_{1c} = \sqrt{\underline{Z}_{1x} \underline{Z}_{1k}}, \quad \underline{Z}_{2c} = \sqrt{\underline{Z}_{2x} \underline{Z}_{2k}}.$$

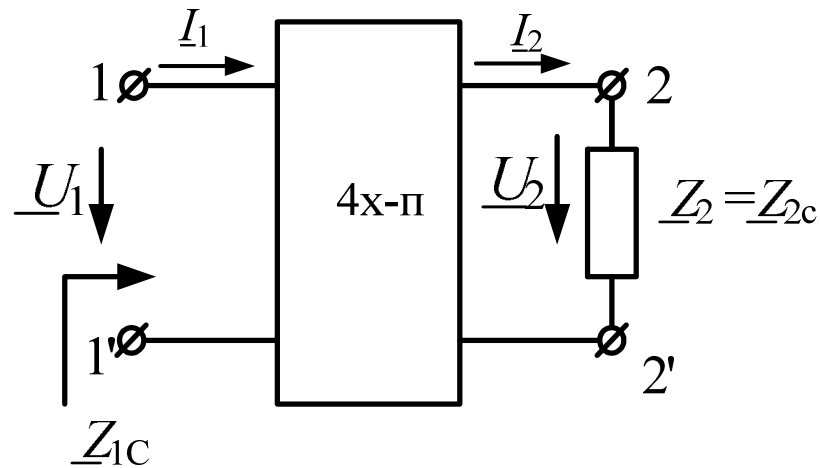Характеристическая постоянная передачи (мера передачи)



Рассмотрим четырехполюсник, нагруженный на характеристическое сопротивление:
Четырехполюсник согласован с нагрузкой:

$$\underline{Z}_{2c} = \sqrt{\frac{\underline{A}_{22} \underline{A}_{12}}{\underline{A}_{21} \underline{A}_{11}}}, \quad \underline{I}_2 = \frac{\underline{U}_2}{\underline{Z}_{2c}}, \quad \underline{U}_2 = \underline{I}_2 \underline{Z}_{2c}$$

$$\underline{U}_1 = \underline{A}_{11}\underline{U}_2 + \underline{A}_{12}\underline{U}_2\sqrt{\frac{\underline{A}_{21}\underline{A}_{11}}{\underline{A}_{22}\underline{A}_{12}}}$$

$$\underline{I}_1 = \underline{A}_{21}\underline{I}_2\sqrt{\frac{\underline{A}_{22}\underline{A}_{12}}{\underline{A}_{21}\underline{A}_{11}}} + \underline{A}_{22}\underline{I}_2$$

$$\underline{U}_1 = \sqrt{\frac{\underline{A}_{11}}{\underline{A}_{22}}}\underline{U}_2\left(\sqrt{\underline{A}_{11}\underline{A}_{22}} + \sqrt{\underline{A}_{12}\underline{A}_{21}}\right)$$

Преобразуем уравнения:

$$\underline{I}_1 = \sqrt{\frac{\underline{A}_{22}}{\underline{A}_{11}}}\underline{I}_2\left(\sqrt{\underline{A}_{11}\underline{A}_{22}} + \sqrt{\underline{A}_{12}\underline{A}_{21}}\right)$$

Обозначим: $\sqrt{\frac{\underline{A}_{11}}{\underline{A}_{22}}} = \sqrt{\frac{\underline{Z}_{1c}}{\underline{Z}_{2c}}} = \underline{m}_T$ - коэффициент трансформации че-

тырехполюсника;

$$e^{\underline{g}} = \sqrt{\underline{A}_{11}\underline{A}_{22}} + \sqrt{\underline{A}_{12}\underline{A}_{21}};$$

$\underline{g} = \ln\left(\sqrt{\underline{A}_{11}\underline{A}_{22}} + \sqrt{\underline{A}_{12}\underline{A}_{21}}\right) = a + jb$ - характеристическая постоянная передачи, мера передачи;

a - характеристическое затухание;

b - характеристическая фаза, фазовая постоянная.

В симметричном в согласованном режиме четырехполюснике:

$$\underline{A}_{11} = \underline{A}_{22}, m_T = 1, \underline{U}_1 = m_T \underline{U}_2 e^{\underline{g}}, \frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_2} = e^{\underline{g}} = \frac{\underline{I}_1}{\underline{I}_2}.$$

$$e^{\underline{g}} = e^{a+jb} = e^a e^{jb} = \frac{U_1}{U_2} = \left(\frac{U_1}{U_2} \right) e^{j(\varphi_1 - \varphi_2)}.$$

$$e^a = \frac{U_1}{U_2}; \quad a = \ln \frac{U_1}{U_2}.$$

Характеристическое затухание симметричного четырехполюсника равно логарифму отношения амплитуд напряжений или токов на входе и выходе.

Затухание измеряют:

В неперах: 1 неп. – затухание в e раз: $\ln(U_1/U_2) = 1$ неп.

В децибеллах : $1 \text{ дб} = 20 \lg (U_1/U_2)$.

$$1 \text{ дб} = 0.115 \text{ неп.} \quad 1 \text{ неп.} = 8.66 \text{ дб}$$

Коэффициент фазы равен сдвигу фазы между входным и выходным напряжением согласованных четырехполюсников: $b = \varphi_1 - \varphi_2$.

В согласованном режиме: $\underline{U}_1 = \underline{m}_T \underline{U}_2 e^{\underline{g}}$, $\underline{I}_1 = \frac{1}{\underline{m}_T} \underline{I}_2 e^{\underline{g}}$.

Уравнения четырехполюсника в гиперболической форме

$$e^{\underline{g}} = \sqrt{\underline{A}_{11} \underline{A}_{22}} + \sqrt{\underline{A}_{12} \underline{A}_{21}}.$$

Находим
$$e^{-\underline{g}} = \frac{1}{\sqrt{\underline{A}_{11} \underline{A}_{22}} + \sqrt{\underline{A}_{12} \underline{A}_{21}}} = \frac{\sqrt{\underline{A}_{11} \underline{A}_{22}} - \sqrt{\underline{A}_{12} \underline{A}_{21}}}{(\underline{A}_{11} \underline{A}_{22} - \underline{A}_{12} \underline{A}_{21})_{=1}} =$$

$$\sqrt{\underline{A}_{11} \underline{A}_{22}} - \sqrt{\underline{A}_{12} \underline{A}_{21}}.$$

Выразим гиперболические функции:

$$\frac{e^{\underline{g}} + e^{-\underline{g}}}{2} = ch \underline{g} = \sqrt{\underline{A}_{11} \underline{A}_{22}} \quad (1), \quad \frac{e^{\underline{g}} - e^{-\underline{g}}}{2} = sh \underline{g} = \sqrt{\underline{A}_{12} \underline{A}_{21}} \quad (2).$$

Видим, что: $e^{\underline{g}} = ch \underline{g} + sh \underline{g}$.

Ранее было найдено: $\sqrt{\frac{\underline{A}_{11}}{\underline{A}_{22}}} = \sqrt{\frac{\underline{Z}_{1c}}{\underline{Z}_{2c}}} \quad (3), \quad \sqrt{\underline{Z}_{1c}\underline{Z}_{2c}} = \sqrt{\frac{\underline{A}_{12}}{\underline{A}_{21}}} \quad (4).$

Решая уравнения (1-4) относительно А-параметров, находим:

$$\underline{A}_{11} = \sqrt{\frac{\underline{Z}_{1c}}{\underline{Z}_{2c}}} ch \underline{g}, \quad \underline{A}_{22} = \sqrt{\frac{\underline{Z}_{2c}}{\underline{Z}_{1c}}} ch \underline{g}, \quad \underline{A}_{21} = \frac{1}{\sqrt{\underline{Z}_{1c}\underline{Z}_{2c}}} sh \underline{g},$$


$$\underline{A}_{12} = \sqrt{\underline{Z}_{1c}\underline{Z}_{2c}} sh \underline{g}.$$

Уравнения для согласованного режима в гиперболической форме:

$$\underline{U}_1 = \underline{m}_T \underline{U}_2 e^{\underline{g}} = \underline{m}_T (\underline{U}_2 ch \underline{g} + \underline{U}_2 sh \underline{g}) = \underline{m}_T (\underline{U}_2 ch \underline{g} + \underline{I}_2 \underline{Z}_2 sh \underline{g}),$$

$$\underline{I}_1 = \frac{1}{\underline{m}_T} \underline{I}_2 e^{\underline{g}} = \frac{1}{\underline{m}_T} (\underline{I}_2 ch \underline{g} + \underline{I}_2 sh \underline{g}) = \frac{1}{\underline{m}_T} \left(\underline{I}_2 ch \underline{g} + \frac{\underline{U}_2}{\underline{Z}_2} sh \underline{g} \right)$$

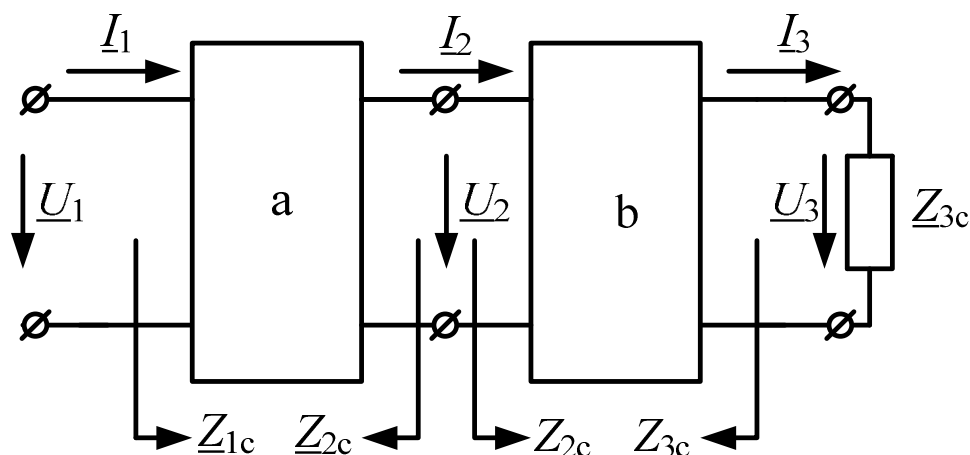Каскадное соединение согласованных четырехполюсников



Для согласования:

$$\underline{Z}_H = \underline{Z}_{3c}, \underline{Z}_{\text{вх.б}} = \underline{Z}_{2c}, \underline{Z}_{\text{вх.а}} = \underline{Z}_{1c}$$

$$\underline{U}_1 = \sqrt{\frac{\underline{Z}_{1c}}{\underline{Z}_{2c}}} e^{\underline{g}_a} \underline{U}_2, \quad \underline{U}_1 = \underline{m}_{T_a} \underline{U}_2 e^{\underline{g}_a}$$


$$\underline{U}_2 = \sqrt{\frac{\underline{Z}_{2c}}{\underline{Z}_{3c}}} e^{\underline{g}_b} \underline{U}_3, \quad \underline{U}_2 = \underline{m}_{T_b} \underline{U}_3 e^{\underline{g}_b}$$

$$\underline{U}_1 = \underline{m}_{T_a} e^{\underline{g}_a} \underline{m}_{T_b} \underline{U}_3 e^{\underline{g}_b} = \sqrt{\frac{\underline{Z}_{1c}}{\underline{Z}_{2c}}} \sqrt{\frac{\underline{Z}_{2c}}{\underline{Z}_{3c}}} e^{\underline{g}_a + \underline{g}_b} \underline{U}_3 = \sqrt{\frac{\underline{Z}_{1c}}{\underline{Z}_{3c}}} e^{\underline{g}_a + \underline{g}_b} \underline{U}_3.$$

При согласованном каскадном сопротивлении результирующий

четырёхполусник имеет характеристические сопротивления \underline{Z}_{1c} и \underline{Z}_{3c} и меру передачи $g_a + g_b$.

Симметричный четырёхполусник

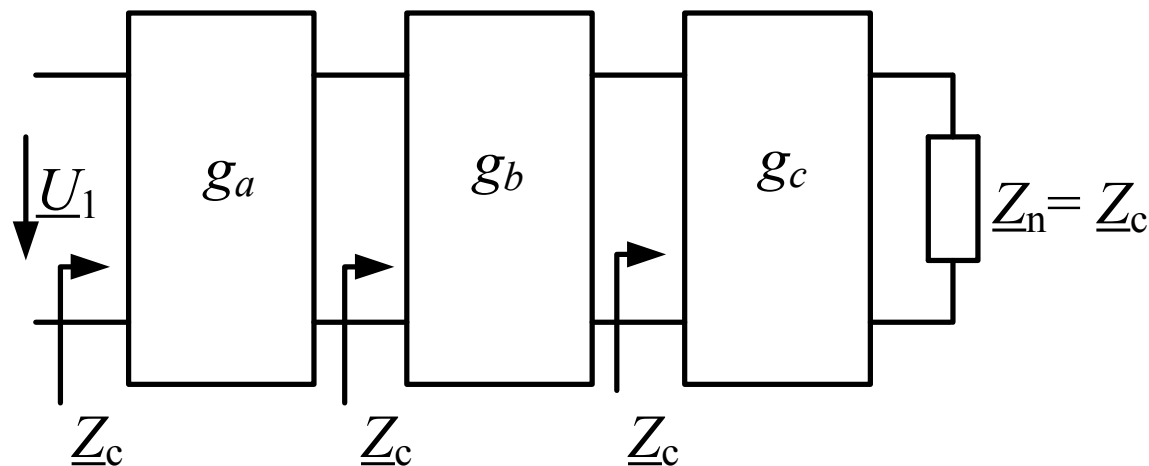

$$\underline{Z}_{1c} = \underline{Z}_{2c} = \underline{Z}_c$$

$$g_{\Sigma} = g_a + g_b + g_c$$

$$\underline{m}_T = 1$$

Входное сопротивление всегда равно \underline{Z}_c .

Комплексные передаточные функции четырёхполусника

Комплексная функция по напряжению:

$$\underline{K}_U(j\omega) = \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} = \frac{\underline{U}_2}{\underline{A}_{11}\underline{U}_2 + \underline{A}_{12}\underline{I}_2} = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{A}_{11}\underline{Z}_2 + \underline{A}_{12}}.$$

АЧХ по напряжению: $\left| K_U(j\omega) \right| = K_U(\omega) = \left| \frac{\underline{Z}_2}{\underline{A}_{11}\underline{Z}_2 + \underline{A}_{12}} \right|.$

ФЧХ: $\Psi_U(j\omega) = \text{Arg} \frac{\underline{Z}_2}{\underline{A}_{11}\underline{Z}_2 + \underline{A}_{12}}.$

Частный случай: $\underline{Z}_2 = \infty, K_{U_{xx}}(j\omega) = \frac{1}{\underline{A}_{11}}.$

Используется для проверки расчёта А.

Комплексная передаточная функция по току:

$$\underline{K}_I(j\omega) = \frac{\underline{I}_2}{\underline{I}_1} = \frac{\underline{I}_2}{\underline{A}_{21}\underline{U}_2 + \underline{A}_{22}\underline{I}_2} = \frac{1}{\underline{A}_{21}\underline{Z}_2 + \underline{A}_{22}}$$

Частный случай: $\underline{Z}_2 = 0$; $\underline{K}_{I\kappa 3}(j\omega) = \frac{1}{\underline{A}_{22}}$.